

## 1 Keyboard Reader

O módulo *Keyboard Reader* é constituído por três blocos principais: i) o decodificador de teclado (*Key Decode*); ii) o bloco de armazenamento (designado por *Ring Buffer*); e iii) o bloco de entrega ao consumidor (designado por *Output Buffer*). Neste caso o módulo *Control*, implementado em *software*, é a entidade consumidora.


 



Figura 1 – Diagrama de blocos do módulo *Keyboard Reader*
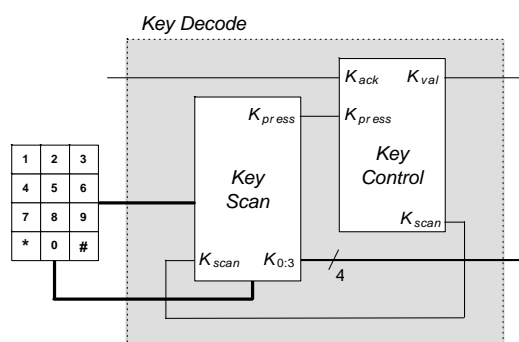
## 2 Key Decode

O bloco *Key Decode* implementa um decodificador de um teclado matricial 4x4 por *hardware*, sendo constituído por três sub-blocos: i) um teclado matricial de 4x4; ii) o bloco *Key Scan*, responsável pelo varrimento do teclado; e iii) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 2a. O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode* (para o módulo *Key Buffer*), define que o sinal  $K_{val}$  é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento  $K_{0:3}$ . Apenas é iniciado um novo ciclo de varrimento ao teclado quando o sinal  $K_{ack}$  for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura 2b.



a) Diagrama de blocos

 

b) Diagrama temporal

Figura 2 – Bloco *Key Decode*

O bloco *Key Scan* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 3. E optámos por implementá-lo desta maneira devido à facilidade de implementação consoante os componentes já feitos em semestres anteriores.

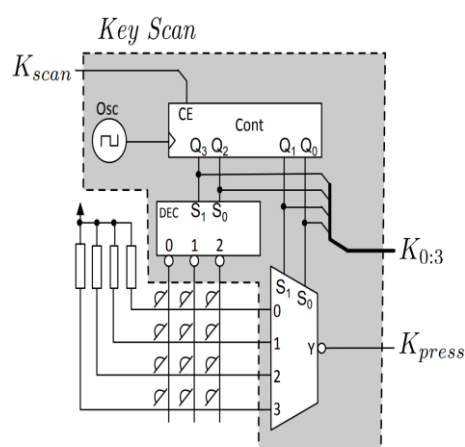


Figura 3 - Diagrama de blocos do bloco *Key Scan*

O bloco *Key Control* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura 4. O mesmo deixa o sinal  $K_{scan}$  ativo enquanto aguarda por uma tecla ser premida, tendo o  $K_{press}$  a '0' lógico, quando o  $K_{press}$  passa a '1' lógico e o  $K_{ack}$  mantém-se a 0 a máquina muda de estado e deteta que tem um input premido enviando um sinal  $K_{val}$  a '1' lógico, depois a mesma espera o sinal  $K_{ack}$  seja recebido para voltar a ativar somente o  $K_{scan}$ . A máquina de estados apenas possibilita o envio de um "outro"  $K_{val}$  após os sinais  $K_{ack}$  e  $K_{press}$  voltem ao valor '0' lógico, fazendo com que a máquina volte ao estado inicial.

A descrição *hardware* do bloco *Key Decode* em VHDL encontra-se no *Key\_Decode.vhd*.

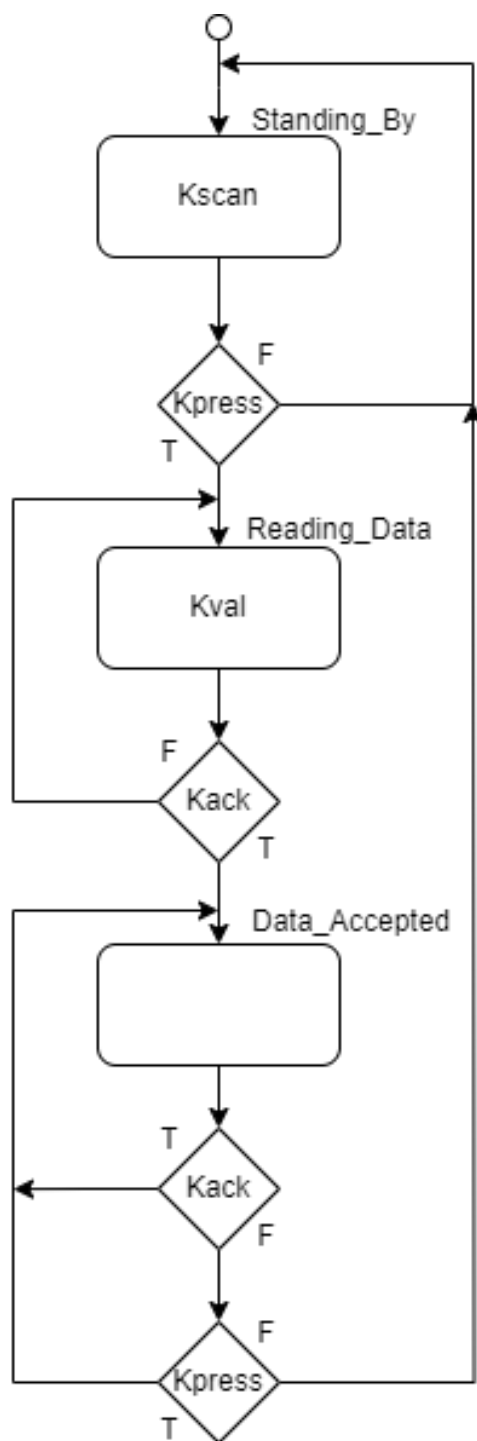


Figura 4 – Máquina de estados do bloco Key Control

Com base nas descrições do bloco Key Decode implementou-se parcialmente o módulo Keyboard Reader de acordo com o esquema elétrico representado no Anexo 0.

O valor das resistências usado foi de  $4,7K\Omega$  nas entradas das linhas do teclado e de  $330\Omega$  nas entradas das colunas pois é o que é estipulado pela placa DE-10 Lite Expansion Board, sendo a das colunas menores do que as das linhas pois estas não recebem tensões diretas de 5V, a mesma passa por

outros componentes do circuito podendo de tal modo ser dissipada enquanto que nas linhas a entrada é direta de 5V, servindo também para limitar valores de corrente no circuito, as frequências de relógio usadas foram de 33,97 Hz ou 0,0292 segundos por período de relógio.

### 3 Ring Buffer

O bloco Ring Buffer implementa uma estrutura de dados para armazenamento de teclas com disciplina FIFO (*First In First Out*), com capacidade de armazenar até oito palavras de quatro bits.

A escrita de dados no Ring Buffer inicia-se com a ativação do sinal DAV (*Data Available*) pelo sistema produtor, neste caso pelo Key Decode, indicando que tem dados para serem armazenados. Logo que tenha disponibilidade para armazenar informação, o Ring Buffer escreve os dados  $D_{0:3}$  em memória. Concluída a escrita em memória ativa o sinal DAC (*Data Accepted*) para informar o sistema produtor que os dados foram aceites. O sistema produtor mantém o sinal DAV ativo até que DAC seja ativado. O Ring Buffer só desativa DAC depois de DAV ter sido desativado.

A implementação do Ring Buffer é baseada numa memória RAM (*Random Access Memory*). O endereço de escrita/leitura, selecionado por *put/get*, definido pelo bloco Memory Address Control (MAC), composto por dois counters de 3 bits, que contêm o endereço de escrita e leitura, designados por *putIndex* e *getIndex* respetivamente. O MAC suporta assim ações de *incPut* e *incGet*, que geram informação, demonstrando se a estrutura de dados está cheia (*Full*) ou se está vazia (*Empty*). Na figura 6 é apresentada a estrutura de blocos deste componente. O bloco Ring Buffer procede à entrega de dados à entidade consumidora, sempre que esta indique que está disponível para receber, através do sinal Clear To Send (CTS). Na Figura 5 é apresentado o diagrama de blocos para a estrutura do bloco Ring Buffer.

 


Figura 5 - Diagrama de blocos do bloco Ring Buffer

 


Figura 6 - Diagrama de blocos do bloco *Memory Address Control*

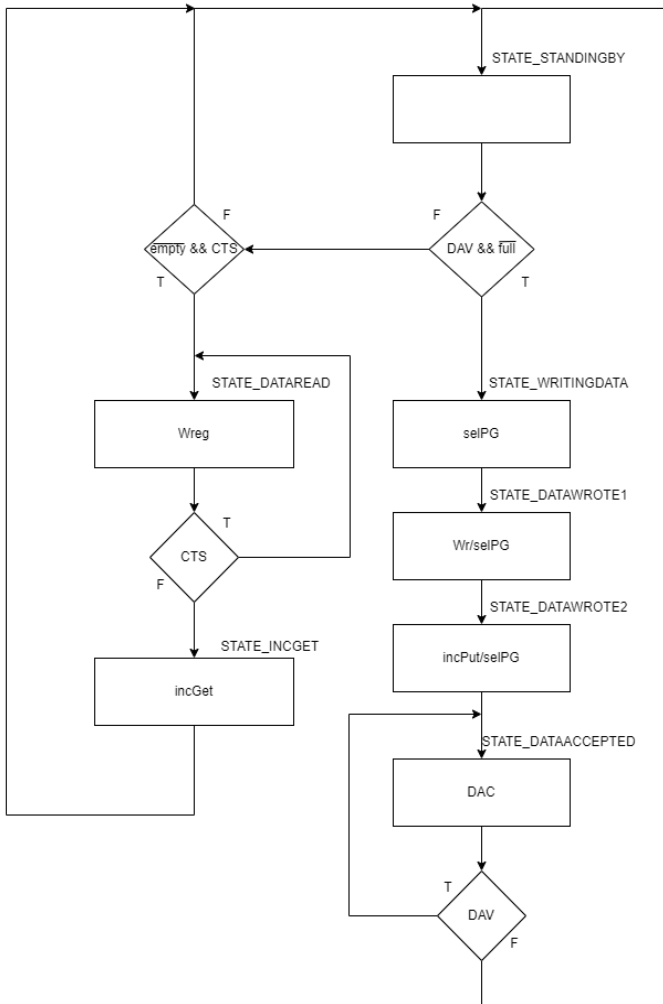


Figura 7 – Máquina de estados do bloco *Ring Buffer Control*

O bloco *Output Buffer* do *Keyboard Reader* é responsável pela interação com o sistema consumidor, neste caso o módulo *Control*.

O *Output Buffer* indica que está disponível para armazenar dados através do sinal  $OB_{free}$ . Assim, nesta situação o sistema produtor pode ativar o sinal *Load* para registar os dados.

O *Control* quando pretende ler dados do *Output Buffer*, aguarda que o sinal  $D_{val}$  fique ativo, recolhe os dados e pulsa o sinal *ACK* indicando que estes já foram consumidos.

O *Output Buffer*, logo que o sinal *ACK* pulse, deve invalidar os dados baixando o sinal  $D_{val}$  e sinalizar que está novamente disponível para entregar dados ao sistema consumidor, ativando o sinal  $OB_{free}$ . Na Figura 8, é apresentado o diagrama de blocos do *Output Buffer*.

*Output Buffer*

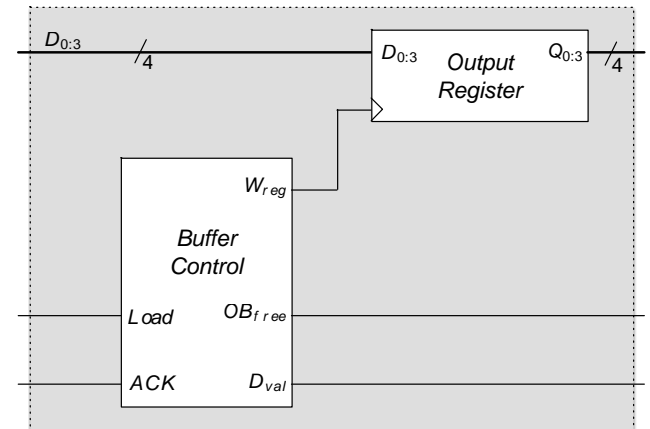


Figura 8 – Diagrama de blocos do *Output Buffer*

Sempre que o bloco emissor *Ring Buffer* tenha dados disponíveis e o bloco de entrega *Output Buffer* esteja disponível ( $OB_{free}$  ativo), o *Ring Buffer* realiza uma leitura da memória e entrega os dados ao *Output Buffer* ativando o sinal  $W_{reg}$ . O *Output Buffer* indica que já registou os dados desativando o sinal  $OB_{free}$ .

O bloco *Buffer Control* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 9. O mesmo encontra-se num estado em que aguarda informação até começar a receber (bit *Load* a '1' lógico) sinalizando uma leitura de dados(ativando  $D_{val}$ ), quando o mesmo acaba de ler, se o bit *ACK* estiver a valor lógico '0' volta a tentar ler, se o bit for a '1' lógico avança de estado em que aguarda que o *ACK* volte a ser "0" para voltar ao ciclo inicial.

A descrição hardware do bloco *Buffer Control* em VHDL encontra-se no ficheiro "Buffer Control.vhd".

## 4 Output Buffer

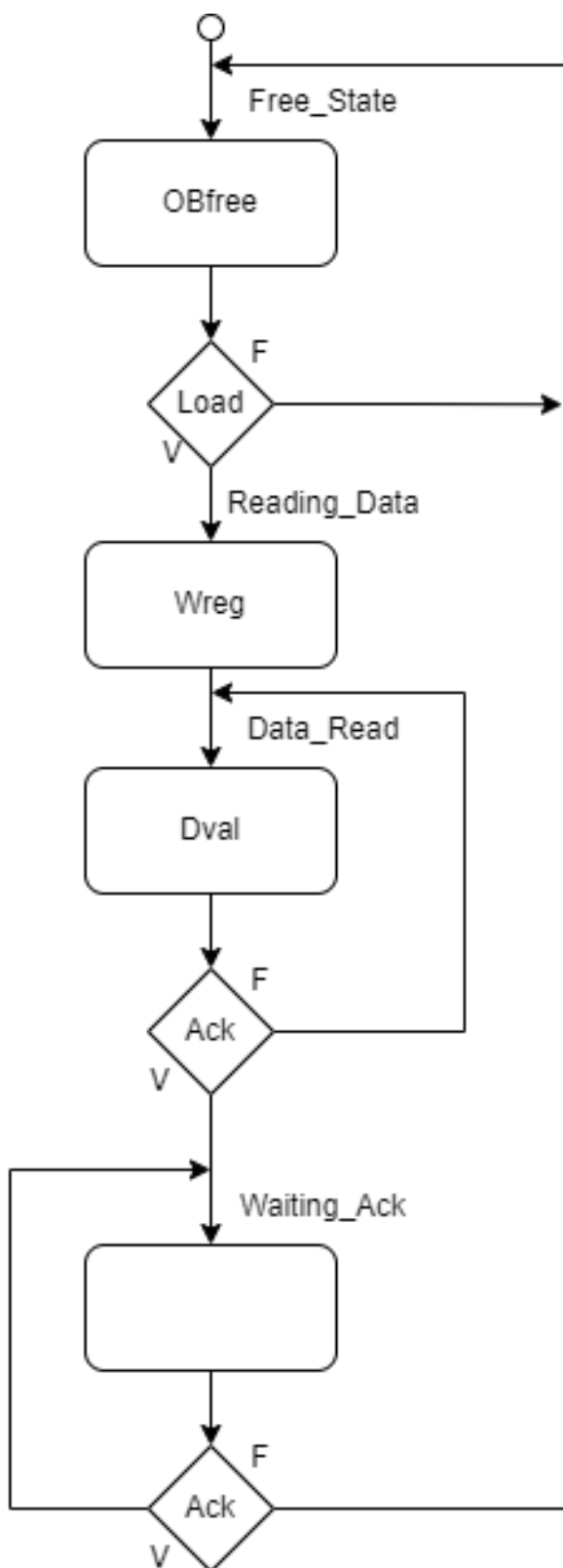


Figura 9 - Máquina de estados do bloco *Buffer Control*

## 5 Interface com o Control

Implementou-se o módulo *Control* em *software*, recorrendo à linguagem Java e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 10.

 


Figura 10 – Diagrama lógico do módulo *Control* de interface com o módulo *Keyboard Reader*

As classes *HAL* e *KBD* desenvolvidas são descritas nas secções 5.1. e 5.2, e o código fonte desenvolvido nos Anexos 0 e 0, respetivamente.

### 5.1 HAL

A classe *HAL* contém 6 funções: *init* que inicia a classe, limpando o porto de saída; *isBit* que retorna true se o bit ou bits referentes à máscara definida como parâmetro de entrada tiverem o valor lógico '1'; *readBits* que retorna os valores dos bits representados por "mask" presentes no porto de entrada do *UsbPort*; *writeBits* que escreve nos bits representados por "mask", presentes no porto de saída do *UsbPort*, os valores dos bits correspondentes em value; *setBits* coloca os bits representados por "mask" no valor lógico '1'; *clrBits* que coloca os bits representados por "mask" no valor lógico '0'. Nenhum método exterior foi implementado.

### 5.2 KBD


A classe *KBD* contém 3 funções: *getKey* que retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não for detetada nenhuma tecla; *waitKey* que retorna a tecla premida, caso ocorra antes do "timeout" (representado em milissegundos), ou NONE caso contrário; *init* que inicia a classe garantindo que o sinal de *acknowledge* não esteja a ser enviado para o *Hardware*. Nenhum método exterior foi implementado.

## 6 Conclusões

Após a implementação destes dois módulos, HAL e KBD, entendemos a necessidade da cooperação de ambos: HAL, que permite verificar o porte de “input” e escrever ou apagar no porte de “output”. Enquanto a funcionalidade do KBD é de obter a tecla premida utilizando o HAL. Desta forma conseguimos criar a função getKey para verificar o código binário ou hexadecimal que estiver nos portes. Usamos então esse código, convertimos para números naturais ou símbolos para o teclado entender que tecla é suposto acionar.

Para a implementação deste módulo foi necessário o Quartus, para a leitura do nosso código VHDL, como representação do Hardware do módulo e o IntelliJ IDEA de modo a compilar o código em Kotlin, o software do módulo, e o *USBPort* da Intel, para fazer a ligação entre estas duas componentes (*Hardware* e *Software*). Para a deteção da tecla premida, tivemos de adicionar alguma latência de modo ao varrimento do clock na placa conseguir passar por todas as teclas, no caso de carregarmos logo após o mesmo ter avançado e de tal modo tiver de passar pelas restantes teclas antes de voltar à tecla premida.

## Descrição VHDL do bloco *Key Decode*

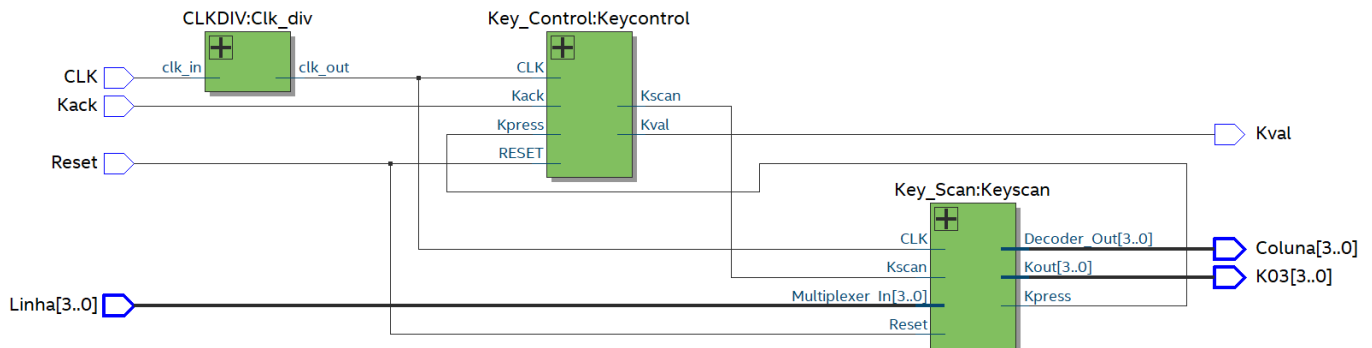

Anexo FA: Descrição do bloco *Key\_Decode*

Entidade *Key\_Decode* que define a interface do módulo

entity *Key\_Decode* is

Port (

CLK : in std\_logic; -- Entrada do clock principal

Linha : in std\_logic\_vector(3 downto 0); -- Entrada das linhas do teclado

Kack : in std\_logic; -- Entrada do reconhecimento da tecla primida

Reset : in std\_logic; -- Entrada do reset

Kval : out std\_logic; -- Saída do sinal de tecla válida

Coluna : out std\_logic\_vector(3 downto 0); -- Saída das colunas do teclado

K03 : out std\_logic\_vector(3 downto 0) -- Saída do código da tecla pressionada

);

end *Key\_Decode*;

architecture arch\_keydecode of *Key\_Decode* is

-- Declaração do componente *Key\_Scan*

component *Key\_Scan*

port(

Kscan : in std\_logic; -- Entrada do sinal que avisa que se pode enviar outra tecla

Multiplexer\_In : in std\_logic\_vector(3 downto 0); -- Entrada das linhas do teclado

CLK : in std\_logic; -- Entrada do clock

Reset : in std\_logic; -- Entrada do reset

Decoder\_Out : out std\_logic\_vector(3 downto 0); -- Saída do decodificador (colunas do teclado)

Kout : out std\_logic\_vector(3 downto 0); -- Saída do código da tecla pressionada

Kpress : out std\_logic -- Saída do sinal de tecla pressionada

);

```
end component;
```

```
-- Declaração do componente Key_Control
```

```
component Key_Control
```

```
port(
```

```
    clk : in std_logic; -- Entrada do clock
```

```
    reset : in std_logic; -- Entrada do reset
```

```
    kack : in std_logic; -- Entrada do reconhecimento da tecla primida
```

```
    kpress : in std_logic; -- Entrada do sinal de tecla pressionada
```

```
    kval : out std_logic; -- Saída do sinal de tecla válida
```

```
    kscan : out std_logic -- Saída do sinal que avisa que se pode enviar outra tecla
```

```
);
```

```
end component;
```

```
-- Declaração do componente CLKDIV
```

```
component CLKDIV
```

```
generic(div: natural := 50000000);
```

```
port(
```

```
    clk_in: in std_logic; -- Entrada do clock div
```

```
    clk_out: out std_logic -- Saída do clock div
```

```
);
```

```
end component;
```

```
-- Declaração dos sinais internos
```

```
signal s_kpress, s_kscan, CLK_Divider, not_clk_divider : std_logic;
```

```
begin
```

```
-- Inversão do sinal do clock dividido
```

```
not_clk_divider <= not CLK_Divider;
```

```
-- Instanciação do componente Key_Scan
```

```
Keyscan: Key_Scan port map(
```

```
    CLK => CLK_Divider, -- Entrada do clock dividido
```

```
    Reset => Reset, -- Entrada do sinal de reset
```

```
    Kscan => s_kscan, -- Entrada do sinal que avisa que se pode enviar outra tecla
```

```
    Multiplexer_In => Linha, -- Entrada das linhas do teclado
```

```
Decoder_Out => Coluna, -- Saída das colunas do teclado
Kout => K03, -- Saída do código da tecla pressionada
Kpress => s_kpress -- Saída do sinal de tecla pressionada
);

-- Instanciação do componente Key_Control
Keycontrol: Key_Control port map(
    clk => not_clk_divider, -- Entrada do clock invertido
    reset => Reset, -- Entrada do sinal de reset
    kscan => s_kscan, -- Saída do sinal de varredura do teclado
    kpress => s_kpress, -- Entrada do sinal de tecla pressionada
    kack => Kack, -- Entrada do reconhecimento da tecla primida
    kval => Kval -- Saída do sinal de tecla válida
);

-- Instanciação do componente CLKDIV
Clk_div : CLKDIV generic map (500000)
port map(
    clk_in => CLK, -- Entrada do clock principal
    clk_out => CLK_Divider -- Saída do clock dividido
);

end arch_keydecode;
```



## Descrição VHDL do bloco Ring Buffer

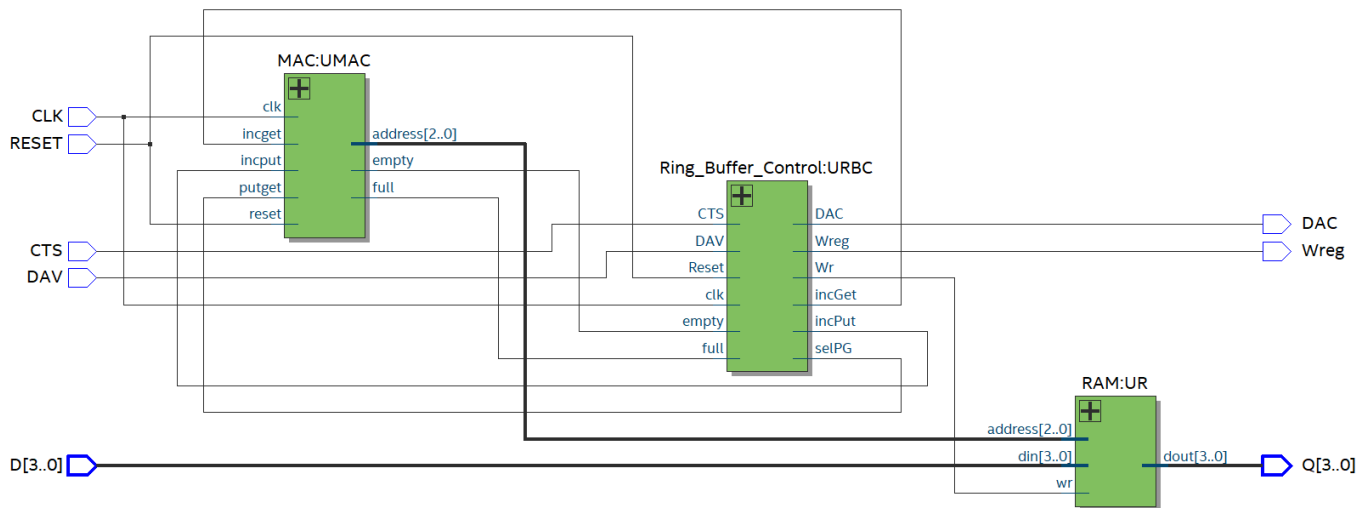


Figura 12: Diagrama de blocos do Ring Buffer

entity Ring\_Buffer is

Port (

CLK : in std\_logic;

CTS : in std\_logic;

D : in std\_logic\_vector(3 downto 0);

DAV : in std\_logic;

RESET : in std\_logic;

Wreg : out std\_logic;

Q : out std\_logic\_vector(3 downto 0);

DAC : out std\_logic

);

end Ring\_Buffer;

architecture Ring\_Buffer\_arch of Ring\_Buffer is

component Ring\_Buffer\_Control

Port (

Reset, clk, DAV, CTS, full, empty: in std\_logic;

Wr, selPG, Wreg, DAC, incPut, incGet: out std\_logic

);

end component;

component MAC

Port (

clk : in std\_logic;

```
reset : in std_logic;
putget : in std_logic;
incget : in std_logic;
incput : in std_logic;
full : out std_logic;
empty : out std_logic;
address : out std_logic_vector(2 downto 0)
);
end component;

component RAM
generic(
    ADDRESS_WIDTH : natural := 3;
    DATA_WIDTH : natural := 4
);
Port (
    address : in std_logic_vector(ADDRESS_WIDTH - 1 downto 0);
    wr: in std_logic;
    din: in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
    dout: out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0)
);
end component;

-- Input Signals
SIGNAL full_s, empty_s : std_logic;

-- Output Signals
SIGNAL Wr_s, selPG_s, incPut_s, incGet_s : std_logic;
SIGNAL address_s : std_logic_vector(2 downto 0);

begin

URBC : Ring_Buffer_Control port map(
    clk => CLK,
    Reset => RESET,
    CTS => CTS,
    DAV => DAV,
    full => full_s,
```

```
empty => empty_s,  
Wreg => Wreg,  
Wr => Wr_s,  
selPG => selPG_s,  
incPut => incPut_s,  
incGet => incGet_s,  
DAC => DAC  
);
```

```
UMAC : MAC port map(  
    clk => CLK,  
    reset => RESET,  
    putget => selPG_s,  
    incget => incGet_s,  
    incput => incPut_s,  
    full => full_s,  
    empty => empty_s,  
    address => address_s  
);
```

```
UR : RAM port map(  
  
    address => address_s,  
    wr => Wr_s,  
    din => D,  
    dout => Q  
  
);
```

```
end Ring_Buffer_arch;
```

## Descrição VHDL do bloco *Output Buffer*

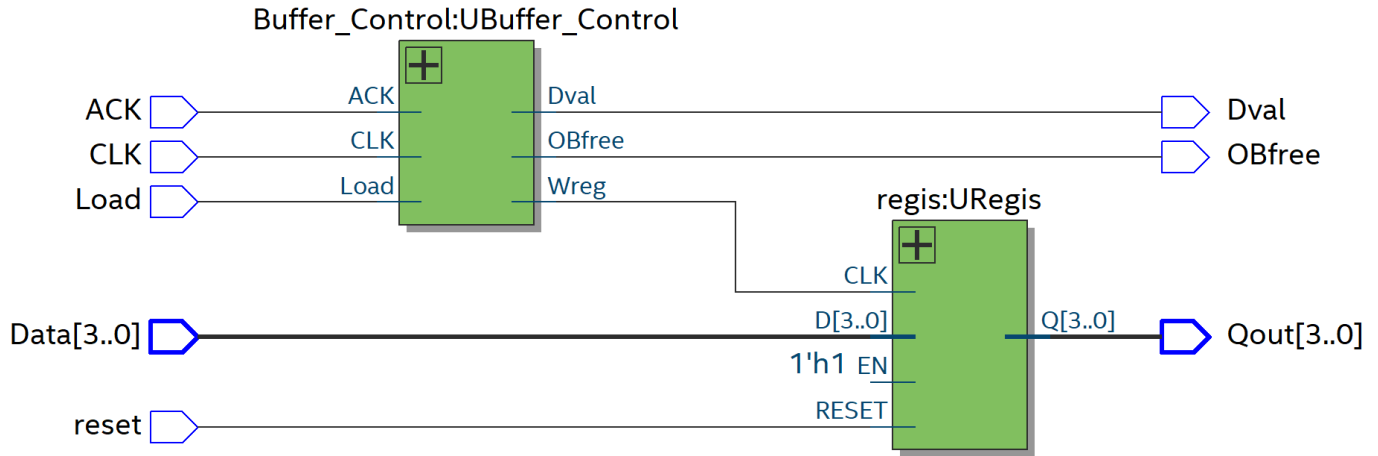


Figura 13: Diagrama de blocos do Output Buffer

```

entity Buffer_Control is
  port(
    CLK : in std_logic;
    ACK : in std_logic;
    Load : in std_logic;
    Wreg : out std_logic;
    OBfree : out std_logic;
    Dval : out std_logic
  );
end entity;

architecture Buffer_Control_arch of Buffer_Control is

  type state is (Free_State, Reading_Data, Data_Read, Waiting_Ack);

  signal current_state, Next_State : state;
  begin

    current_state <= Next_State when rising_edge(clk);

    process(CLK, Load, ACK)
    begin

      case current_state is
        when Free_State => if(Load = '1') then
          Next_State <= Reading_Data;
        end if;

        when Reading_Data => Next_State <= Data_Read;

        when Data_Read => if(Ack = '1') then
          Next_State <= Waiting_Ack;
        else Next_State <= Data_Read;
        end if;

        when Waiting_Ack => if(ACK = '0') then
          Next_State <= Free_State;
        else Next_State <= waiting_ACK;
        end if;
      end case;
    end process;
  end architecture;
  
```

```
    end case;  
end process;  
  
Wreg <= '1' when (current_state = Reading_Data) else '0';  
OBfree <= '1' when (current_state = Free_State) else '0';  
Dval <= '1' when (current_state = DATA_READ) else '0'; --pode haver aqui um or com o waiting_ack state  
  
end Buffer_Control_arch;
```

## Descrição VHDL do bloco Keyboard Reader

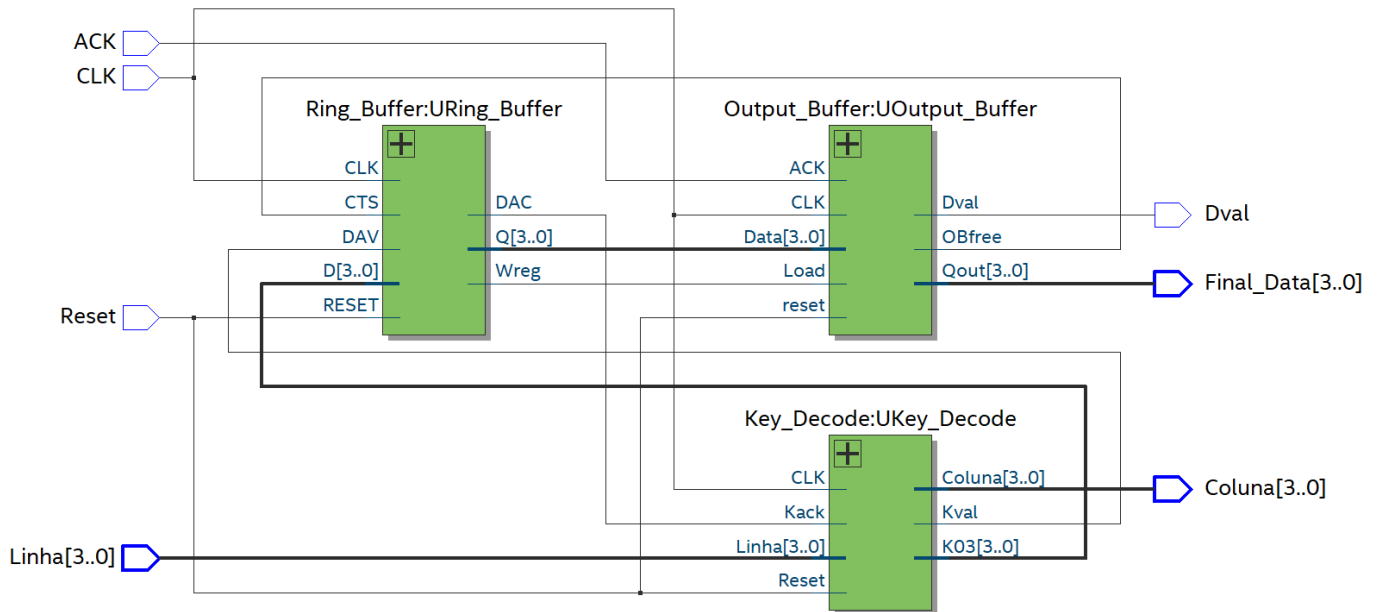


Figura 14: Diagrama de blocos da entidade de topo KeyBoard Reader

-- Entidade KeyboardReader que define a interface do módulo

entity KeyboardReader is

Port (

CLK : in std\_logic; -- Clock do hardware

Linha : in std\_logic\_vector(3 downto 0); -- Linhas que saem do teclado

ACK : in std\_logic; -- Sinal de reconhecimento da tecla primida

Reset : in std\_logic; -- Sinal de reset

Dval : out std\_logic; -- Sinal de dados válidos

Coluna : out std\_logic\_vector(3 downto 0); -- Colunas do teclado

Final\_Data: out std\_logic\_vector(3 downto 0) -- Dados finais

);

end KeyboardReader;

architecture KeyboardReader\_arch of KeyboardReader is

-- Declaração do componente Key\_Decode

component Key\_Decode

Port (

CLK : in std\_logic; -- Clock

Linha : in std\_logic\_vector(3 downto 0); -- Linhas do teclado

Kack : in std\_logic; -- Sinal de reconhecimento da tecla primida

Reset : in std\_logic; -- Sinal de reset

Kval : out std\_logic; -- Sinal de tecla válida

```
Coluna : out std_logic_vector(3 downto 0); -- Colunas do teclado
K03 : out std_logic_vector(3 downto 0) -- Código da tecla pressionada
);
end component;

-- Declaração do componente Ring_Buffer
component Ring_Buffer
Port (
    CLK : in std_logic; -- Clock
    CTS : in std_logic; -- Clear to Send (pronto para enviar)
    D : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Dados de entrada
    DAV : in std_logic; -- Dados disponíveis
    RESET : in std_logic; -- Reset
    Wreg : out std_logic; -- Sinal de registro de escrita
    Q : out std_logic_vector(3 downto 0); -- Dados de saída
    DAC : out std_logic -- Dados aceites
);
end component;

-- Declaração do componente Output_Buffer
component Output_Buffer
Port (
    CLK : in std_logic; -- Clock
    reset : in std_logic; -- Reset
    Data : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Dados de entrada
    Load : in std_logic; -- Sinal de carga
    ACK : in std_logic; -- Sinal de reconhecimento da tecla primida
    Qout : out std_logic_vector(3 downto 0); -- Dados de saída
    OBfree : out std_logic; -- Indicação de buffer livre
    Dval : out std_logic -- Sinal de dados válidos
);
end component;

-- Declaração de sinais internos
signal Kack, Kval : std_logic;
signal K03 : std_logic_vector(3 downto 0);
signal CTS_S, Wreg_S : std_logic;
signal Ring_Buffer_Out_S : std_logic_vector(3 downto 0);
```

begin

-- Instanciação do componente Key\_Decode

UKey\_Decode : Key\_Decode port map(

CLK => CLK,

Linha => Linha,

Kack => Kack,

Reset => Reset,

Kval => Kval,

Coluna => Coluna,

K03 => K03 --

);

-- Instanciação do componente Ring\_Buffer

URing\_Buffer : Ring\_Buffer port map(

CLK => CLK,

CTS => CTS\_S,

RESET => Reset,

D => K03,

DAV => Kval,

Wreg => Wreg\_S,

Q => Ring\_Buffer\_Out\_S,

DAC => Kack

);

-- Instanciação do componente Output\_Buffer

UOutput\_Buffer : Output\_Buffer port map(

CLK => CLK,

reset => Reset,

Data => Ring\_Buffer\_Out\_S,

Load => Wreg\_S,

ACK => ACK,

Qout => Final\_Data,

OBfree => CTS\_S,

Dval => Dval

);

end KeyboardReader\_arch;



---

## Atribuição de pinos do módulo *Keyboard Reader*

PIN\_W5 - Linha [0]  
PIN\_AA14 - Linha [1]  
PIN\_W12 - Linha [2]  
PIN\_AB12 - Linha [3]  
PIN\_AB11 - Coluna [0]  
PIN\_AB10 - Coluna [1]  
PIN\_AA9 - Coluna [2]  
PIN\_AA8 - Coluna [3]  
PIN\_N14 - CLK  
PIN\_C10 - Kack  
PIN\_C11 - Reset  
PIN\_A8 - K03 [0]  
PIN\_A9 - K03 [1]  
PIN\_A10 - K03 [2]  
PIN\_B10 - K03 [3]  
PIN\_B11 - Kval

## Código Kotlin - HAL

```
object HAL { // Virtualiza o acesso ao sistema UsbPort

    var Output = 0

    // Inicia a classe
    fun init() {
        clrBits(0xFF)
    }

    // Retorna true se o bit tiver o valor lógico '1'
    fun isBit(mask: Int): Boolean {
        return (readBits(mask) == mask)
    }
    // Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no UsbPort
    fun readBits(mask: Int): Int {
        return UsbPort.read().and(mask)
    }
    // Escreve nos bits representados por mask os valores dos bits correspondentes em value
    fun writeBits(mask: Int, value: Int) {
        Output = (value.and(mask)).or(Output.and(mask.inv()))
        UsbPort.write(Output)
    }

    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '1'
    fun setBits(mask: Int) {
        Output = Output.or(mask)
        UsbPort.write(Output)
    }

    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '0'
    fun clrBits(mask: Int) {
        Output = Output.and(mask.inv())
        UsbPort.write(Output)
    }
}
```

## Código Kotlin - KBD

```
object KBD {
    const val KVAL_MASK = 0x10
    const val KACK_MASK = 10000000
    const val DATA_MASK = 0x0F
    const val NONE = ' '
    // Inicia a classe
    fun init() {
        HAL.clrBits(KACK_MASK) //Garantir que o Kack é 0 para não termos key's a serem
        acknowledged na inicialização
    }

    // Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não há tecla premida.
    fun getKey(): Char {

        if (HAL.isBit(KVAL_MASK)) {
            val Read_Input = HAL.readBits(DATA_MASK) //data
            var Key = when (Read_Input) {
                0b0000 -> '1'
                0b0100 -> '2'
                0b1000 -> '3'
                0b0001 -> '4'
                0b0101 -> '5'
                0b1001 -> '6'
                0b0010 -> '7'
                0b0110 -> '8'
                0b1010 -> '9'
                0b0111 -> '0'
                0b1011 -> '#'
                0b0011 -> '*'
                else -> NONE
            }
            HAL.setBits(KACK_MASK) //Se houve input, temos de dar ack
            while(HAL.isBit(KVAL_MASK)); //Esperamos que o Kval vá abaixo
            HAL.clrBits(KACK_MASK)

            return Key
        }
        return NONE
    }

    // Retorna a tecla premida, caso ocorra antes do 'timeout' (representado em milissegundos), ou
    NONE caso contrário.
    fun waitKey(timeout: Long): Char {
        val init = System.currentTimeMillis()

        while (System.currentTimeMillis() < init + timeout) {
            val Key = getKey()
            if(Key != NONE)
                return Key
        }
        return NONE
    }
}
```